

SITUATION 2

La pile et la lampe sont en série et constituent une maille dans le circuit électrique. D'après la loi d'additivité des tensions, la somme algébrique des tensions dans cette maille est nulle. La lecture du voltmètre nous permet de dire que la pile délivre une tension de 4,31 V.